

2022 年度（令和 4 年度）大学院工学研究科（博士前期課程）

私費外国人留学生

専門試験問題

(電気・機械工学系プログラム 電気電子)

注 意 事 項

1. 試験開始の指示があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は、1 ページから 4 ページまであります。解答用紙は、2 枚あります。ページの脱落等に気付いたときは、手をあげて監督者に知らせてください。
3. 下記表の問題番号 7 から 8 の問題を全て解答してください。1題につき解答用紙 1枚を使用して解答してください。解答用紙の追加配付はありません。

問題番号	出題科目
7	電気回路 Electric circuit
8	電磁気学 Electromagnetics

4. 監督者の指示に従って、問題番号、志望プログラム及び受験番号を 2 枚の解答用紙の該当欄に必ず記入してください。
5. 計算用紙は、問題冊子の白紙ページを利用して下さい。
6. 解答用紙の裏にも解答を記入する場合には、表と上下を逆にして記入してください。
7. 机の上には、受験票、黒の鉛筆・シャープペンシル、消しゴム、鉛筆削り及び時計（計時機能だけのもの）以外の物を置くことはできません。
8. コンパス及び定規等は、使用できません。
9. 時計のアラーム（計時機能以外の機能を含む。）は、使用しないでください。
10. スマートフォン、携帯電話、ウェアラブル端末等の音の出る機器を全て机の上に出し、それらの機器のアラームを解除してから、電源を切り、かばん等に入れてください。
11. 試験終了まで退室できません。試験時間中に用がある場合は、手をあげてください。
12. 試験終了後、この問題冊子は持ち帰ってください。

**問題7 電気回路** 設問すべてについて解答すること。

I 図1の回路は電圧  $E$  と角周波数  $\omega$  の交流電源、スイッチ  $S_1$ ,  $S_2$ , 可変コンデンサ  $C$ , 抵抗  $R$ , インダクタ  $L_1$ ,  $L_2$  から構成される。回路に流れる電流を  $I$  とし,  $L_1$  および  $L_2$  間の相互インダクタンスを  $M$  とする。以下では状態1または2の定常状態にあると仮定し, 設問(1)から(4)について答えよ。

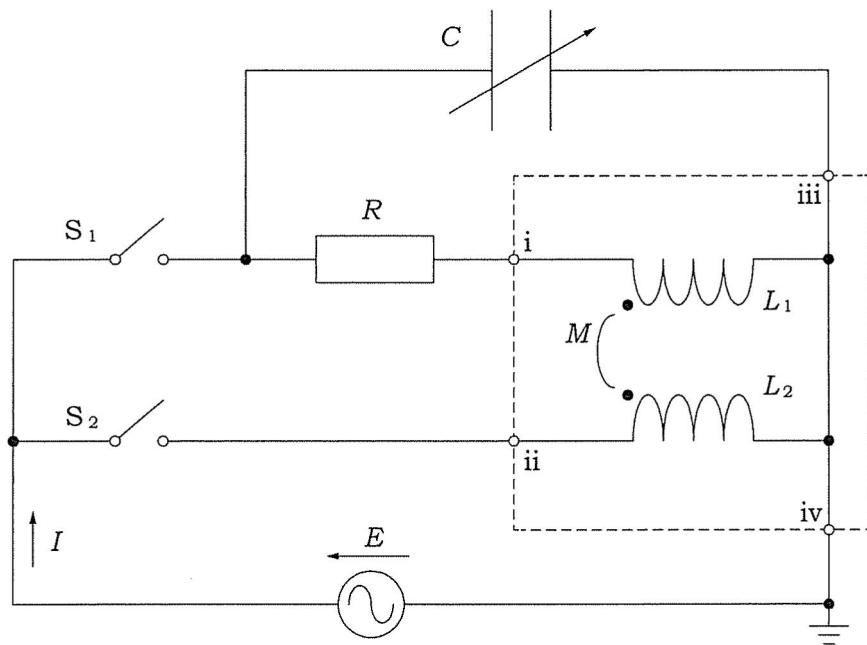


図1

【状態1】スイッチ  $S_1$  は閉じ, スイッチ  $S_2$  は開いているものとする。

- (1) 回路のアドミッタンスを求めよ。
- (2)  $E$  と  $I$  が同位相となる  $\omega$  を求めよ。ただし,  $L_1/R > RC$  とする。

【状態2】スイッチ  $S_1$  は開き, スイッチ  $S_2$  は閉じているものとする。

- (3)  $L_1$  および  $L_2$  間の相互インダクタンスをインダクタ  $M$  で表すことで, 図1の点線内には  $M$  を含めた3つのインダクタから構成される回路に置き換えることができる。この回路を解答用紙に描け。ただし、回路図には必ず3つのインダクタのインダクタンスと端子i, ii, iii, ivを記せ。
- (4)  $L_1 = L_2 = M/\alpha$  ( $1 > \alpha > 0$ ) と仮定する。ここで,  $C$ を調節することで,  $R$ に流れる電流の実効値が最大となった。このときの  $C$ を  $a$ ,  $L_1$ ,  $\omega$  のみを用いて表わせ。

II 図2の回路は、直流電圧源  $E = 22\text{ V}$ 、抵抗  $R = 5.5\text{ }\Omega$ 、インダクタ  $L = 5.0\text{ mH}$ 、スイッチSから構成されている。図2に示すように、時刻  $t$  を用いて電流を  $i(t)$  と表している。図3は、スイッチSの端子aとbの切り換え時刻を示している。スイッチSは、瞬時に切り換えることができ、切換時の時刻  $t_n$  の電流  $i(t_n)$  は連続する。また、表1は、ネイピア数  $e$  を底とする変数  $x$  の指数関数  $e^{-x}$  の近似値を示しており、この近似値を用いて解答を導出しなさい。次の問い合わせ(1)～(5)について答えよ。

- (1) 時刻  $t = 0$  以前では、スイッチSは端子aに接続されており、十分な時間が経っている。このときの電流  $i(t)$ 、インダクタ  $L$  の電圧  $v_L$ 、抵抗  $R$  で消費される電力  $P_R$  をそれぞれ導出せよ。
- (2) 時刻  $t = 0$ において、スイッチSを端子aからbに切り換えた。時刻  $t = t_1$ において、電流  $i(t_1) = 1.0\text{ A}$  となった。時刻  $t_1$ を求めなさい。
- (3) 電流  $i(t_1) = 1.0\text{ A}$  の時刻  $t = t_1$ において、スイッチSを端子bからaに切り換えた。時刻  $t_1$ から  $1.0\text{ ms}$  後の時刻  $t_2$  ( $t_2 = t_1 + 1.0\text{ ms}$ )における電流  $i(t_2)$ を導出せよ。
- (4) 問い(3)の時刻  $t = t_2$ において、スイッチSを端子aからbに切り換えた。時刻  $t_2$ から  $1.0\text{ ms}$  後の時刻  $t_3$  ( $t_3 = t_2 + 1.0\text{ ms}$ )における電流  $i(t_3)$ を導出せよ。
- (5) 時刻  $t = t_3$ 以降、時間  $1.0\text{ ms}$ ごとにスイッチSの端子aとbへの接続を交互に切り替え続けた。このとき、電流  $i(t)$ の直流成分(平均電流)  $I_0$ を導出せよ。

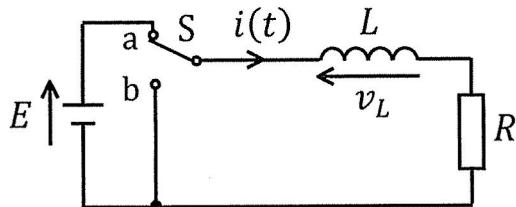


図2

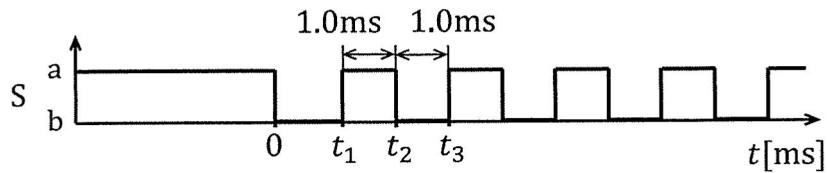


図3

表1

$x$	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
$e^{-x}$	0.55	0.50	0.45	0.41	0.37	$\frac{1}{3} (= 0.33)$	0.30	0.27	0.25	0.22	0.18

**問題 8 電磁気学** 設問すべてについて解答すること。

I 真空中（誘電率  $\epsilon_0$ ）に、無限に広い接地された導体板がある。導体板表面に  $y$  軸および  $z$  軸を、導体板に垂直に  $x$  軸をとり、 $x=0$  を導体板表面、 $x>0$  を導体板の外側とする。点  $(a, 0, 0)$  に点電荷  $q$  を置いた（図 1）。以下の問い合わせに答えよ。

- (1) 導体板の外側の点  $(x, y, z)$  における電位  $V$  を求めよ。ただし、 $(x, y, z)$  は  $(a, 0, 0)$  以外とする。
- (2) 導体板の外側の点  $(x, y, z)$  における電場の  $x$ ,  $y$  および  $z$  成分  $(E_x, E_y, E_z)$  を求めよ。ただし、 $(x, y, z)$  は  $(a, 0, 0)$  以外とする。

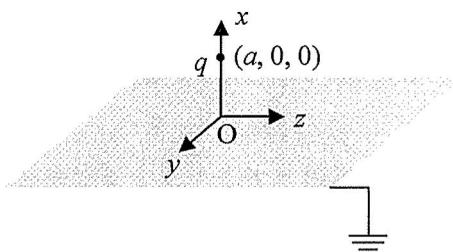


図 1

点電荷と導体板を取り除き、細い無限長の導線（半径  $R$  の円柱導体）を導線の中心軸が点  $(a, 0, 0)$  を通るように  $z$  軸と平行に置いた ( $a \gg R$ )。また、導線には、単位長さ当たりの電荷密度  $\lambda$  で電荷が一様に分布している。

- (3) 導線の外側の点  $(x, y, z)$  における電場の強さ  $E$  を求めよ。

導体板を元に戻し、図 2 の状態にした。このとき、導線の電荷分布は変化しなかったとする。

- (4) 導体板および導線の外側の点  $(x, y, z)$  における電場の  $x$ ,  $y$  および  $z$  成分  $(E'_x, E'_y, E'_z)$  を求めよ。
- (5) 導線の電位  $V'$  を求めよ。
- (6) 単位長さ当たりの導線の電気容量  $C$  を求めよ。

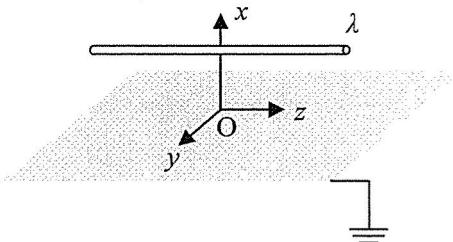


図 2

II 図3のように、自由空間中、 $z$  軸上に無限長の直線状導線があり、 $xz$  面内に、2辺の長さが  $a$ ,  $b$  の長方形ループ導線 ABCD がある。長方形ループ導線は、辺 AB, CD の中点を通る直線が  $x$  軸と一致し、辺 BC, DA の中点を通る直線が直線状導線から距離  $d$  の位置にある。なお、両導線の太さは無視できるものとする。この直線状導線と長方形ループ導線に、それぞれ電流  $I_1$ ,  $I_2$  が図3のように流れている。自由空間の透磁率を  $\mu_0$  とし、 $x$  軸、 $y$  軸、 $z$  軸の単位ベクトルを、それぞれ  $\mathbf{a}_x$ ,  $\mathbf{a}_y$ ,  $\mathbf{a}_z$  として、以下の問い合わせに答えよ。

[A] 長方形ループ導線に働く電磁力を求める。次の（1）～（4）の問い合わせに答えよ。

- (1) 直線状導線を流れる電流  $I_1$  が点  $(x, 0, 0)$  ( $x > 0$ ) につくる磁界  $\mathbf{H}$  をベクトルで表せ。
- (2) 長方形ループ導線の辺 AB に働く電磁力  $\mathbf{F}_1$  をベクトルで表せ。
- (3) 長方形ループ導線の辺 BC に働く電磁力  $\mathbf{F}_2$  をベクトルで表せ。
- (4) 長方形ループ導線全体に働く電磁力  $\mathbf{F}$  をベクトルで表せ。

[B] 無限長直線状導線のみに電流  $I_1$  を流して、直線状導線と長方形ループ導線との間の相互インダクタンスを求める。次の（5）～（6）の問い合わせに答えよ。

- (5) 長方形ループ導線 ABCD に鎖交する磁束  $\Phi$  を求めよ。
- (6) 直線状導線と長方形ループ導線の間の相互インダクタンス  $M$  を導け。

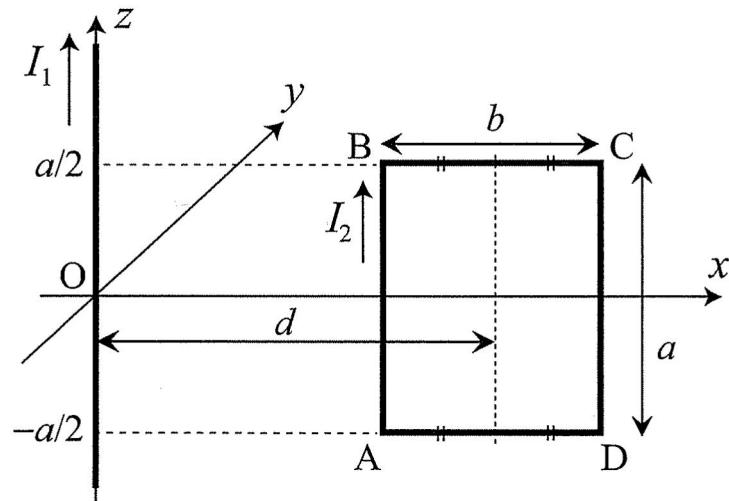


図3